


"PRIMO"

AMPLIFICATORE

VALVOLA

"HI-FID"

VERSIONE CON 3000-Ω

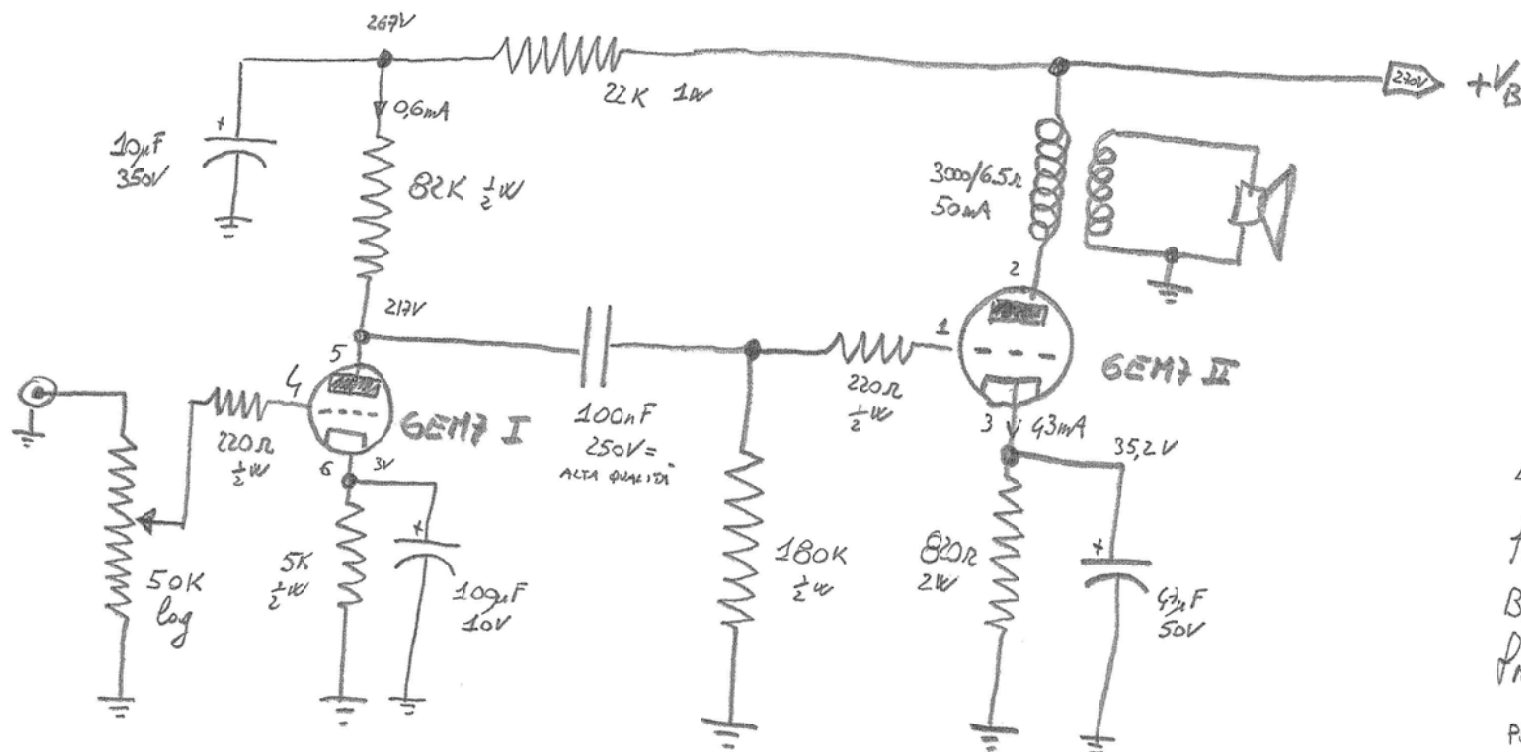

TRASFORMATORE USCITA

$3000 \div 3100 \Omega / 6.5 \Omega$ (82 NOT/NAL)

$L_0 \geq 6.5 H$ @ 2000 gauss

$J_{cc} = 50 mA$

$f_{rison} \gg 20 KHz$

$B_{max} \leq 1 T$ (10000 gauss)

$P_{min} = 50 Hz$, $P_{out} = 3 W$

POSSIBILITÀ:

"JUNK BOX"

TRASFORMATORE 115/115V, 5V

$3 \div 6 VA$ + CONDENSATORI 220μF

NOVARRA TUZZ 31C

HAMMOND 125DSE 20C

FISPOLA UNIVERSAL 3W 10C

RACI TUSO 08 50E + IVA

JAMES JS-613HS \$129

AUTOCOSTRUIRE, IT