

EQ-600P 定インピーダンス型 RIAAイコライザ・ユニット


コンコトランス

ディスクレコード再生時のLCR型RIAAイコライザユニットです。好評のRIAAイコライザ用インダクタEQ-2LとCRを1個のケースに組み込み使い易くしました。精度の高いCR類を築める手間がいりません。CR類は音質、精度、信頼性を考慮して選定しております。


現在プリアンプのイコライザ部はNP型が主流となっていますが、帰還回路に時定数が入り、過渡歪みや安定度の点からNP型をきらいCR型イコライザを使ってるマニアのかたもおります。さらに一步進んでLCRによる定インピーダンス型イコライザを使いたいという超マニアのかたのためのRIAAイコライザユニットです。LCR型イコライザは、CR型の利点に加え入出力インピーダンスが一定ですから増幅素子の前に来ても後に来てもレスポンス、位相とも理想的です。また信号系に直列に高抵抗が入らないので情報量の欠損、SN比の劣化が僅少です。

規格


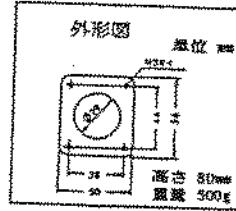
- ◆インピーダンス 600Ω(入力、出力とも)
- ◆RIAA再生偏差 ±0.2dB(20Hz～20kHz、出力100mV時)
- ◆歪率 0.05%以下(20Hz～20kHz、出力1V時)
- ◆最大入力電圧 30V連続(100Vミュージック)



RIAA再生特性

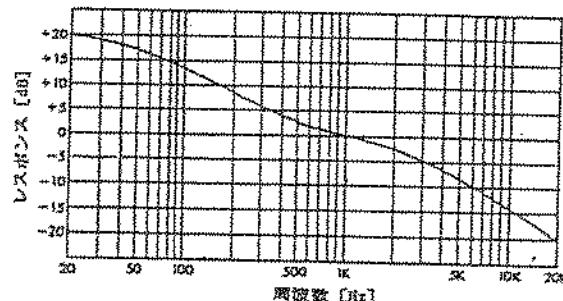


結線図

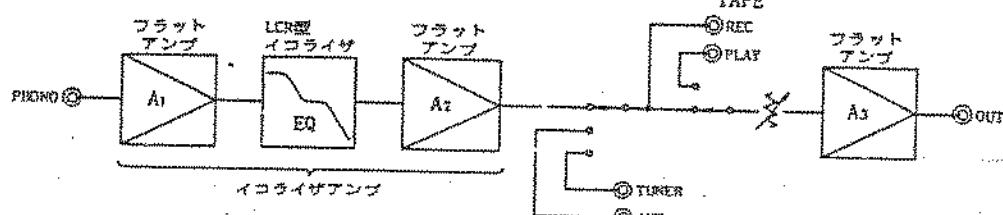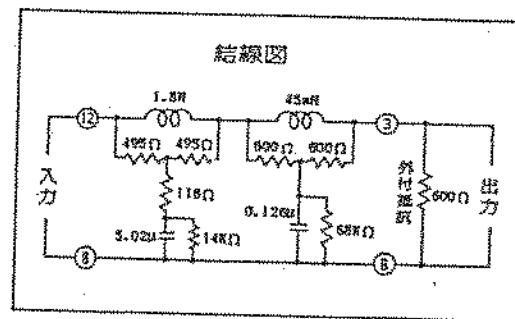

ブリアンプ・ブロックダイアグラム

LCR型EQをドライブするアンプA1は600Ωをドライブする能力がなければなりません。管球式の場合、弊社NP-206,NP-8,NP-406Nを使えば簡単に600Ωをドライブすることができます。ゲイン、レベルの調整によりA2アンプを省略することもできます。NP-206,NP-8はカットコアで直流通電できます。NP-406Nはバーマロイコアで直流通電できませんが低レベルの歪率が低くなっています。

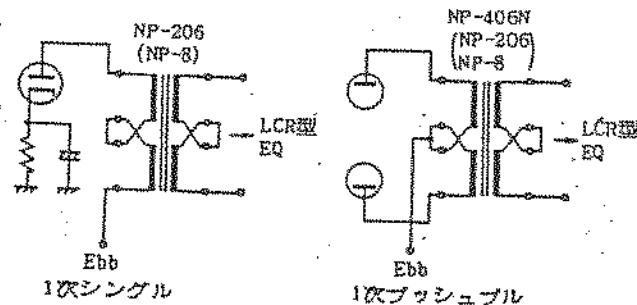NP-206 20kΩ(5kΩ) : 600Ω(150Ω)
NP-8 10kΩ(2.5kΩ) : 600Ω(150Ω)
NP-406N 40kΩ(P-P) : 600Ω(150Ω)



NC-16

1次に直流重疊できる
ブッシュブル・インプット・トランジ

エニコトランス

出力管を強力にドライブする、ブッシュブル用インプットトランジです。NC-16は、単なる昔のインプット・トランジスを再現したものではなく、新技術の導入により現在のプログラム・ソースにも充分対応できるように設計されています。

1次に直流電流を重疊しながら、低い周波数までレスポンスを延ばしました。しかも、これと相反する高域特性は、2次開放で使っても素直な特性となっています。コアーは、オーディオ・ハイバー材のカットオーバーを使っています。

動作レベルも高いので、バイアスの深い300B、PX-25、50などの置換3極管でも余裕を持ってドライブします。

規格

- ◆ 開波数特性
- ◆ 1次最大直流DC電流
- ◆ 壓圧比 (1次:2次) 1+1 : 2+2
- ◆ 1次インピーダンス 7kΩ (ドライバ管内部抵抗5~10kΩ 適合)
- ◆ 1次インダクタンス (5V/50Hz) 70nH/7mA (80nH/6mA, 50nH/10mA)
- ◆ 出力電圧 (G₁-G₂間実効値) 200V_{rm} (歪率2%, 40Hz, r_p=7kΩ, I_b=7mA)
- ◆ 最大使用電圧 DC500V
- ◆ 卷線直流抵抗 (20°C) 金1次 510Ω、金2次 1.6kΩ
- ◆ ドライバ管例 6463, 6SN7, 6350, 76その他の内部抵抗5~10kΩの管球

◆ ドライバ用のインプット・トランジスを上手に使うコツは、指定された1次インピーダンスに近い内部抵抗のドライバ管を使うことです。出力トランジスは、2次に負荷されますのでドライブする出力管の内部抵抗が変化しても極端な特性変化はありません。それに対してNC-16は、2次開放で使うのが立て前ですから、その特性はドライバ管の内部抵抗で決まります。真空管の内部抵抗は、プレート電流の1/3乗に反比例して変化しますので、プレート電流を減らして調整してください。

えてアンプの調整をしてください。
真空管規格表も参考にして下さい。



◆ 規格の項目に表示されているように、40Hzで出力電圧200V_{rm}の時の歪率は2%です。直流を重疊していますので、この時の歪成分は電源上有害度の低い第2調波がほとんどです。歪率は、出力電圧が低いとか再生周波数が高い場合、低くなります。

動作例 回路図は①図による
入力V_g=1V



- ◆ 6463(1/2) E_{ab}=250V, I_b=6.3mA R_b=1.5kΩ 10Hz~25kHz (-2dB)
- ◆ 6SN7(1/2) E_{ab}=250V, I_b=8.5mA R_b=860Ω 17Hz~18kHz (-2dB)
- ◆ 6350(1/2) E_{ab}=250V, I_b=10mA R_b=1kΩ 15Hz~30kHz (-2dB)
- ◆ 76 E_{ab}=250V, I_b=5.2mA R_b=2.4kΩ 20Hz~15kHz (-2dB)

◆ トランジス結合のCR結合に対する利点は、まず抵抗による電圧降下が少ないで電源電圧の利用率が良いことです。トランジスの2次を開放で使うと、中頻でのインピーダンスが高くなりドライバ管の動作が有利になります。また、出力管のグリッドを十倍振り込んだ時にCR結合でみられるブロッキング現象もありません。



①図 2次ブッシュブル (r_p可変)

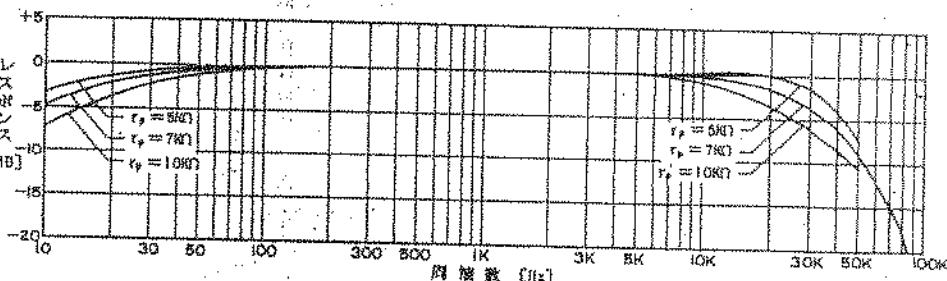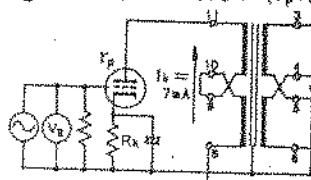

②図 2次ブッシュブル (I_b可変)

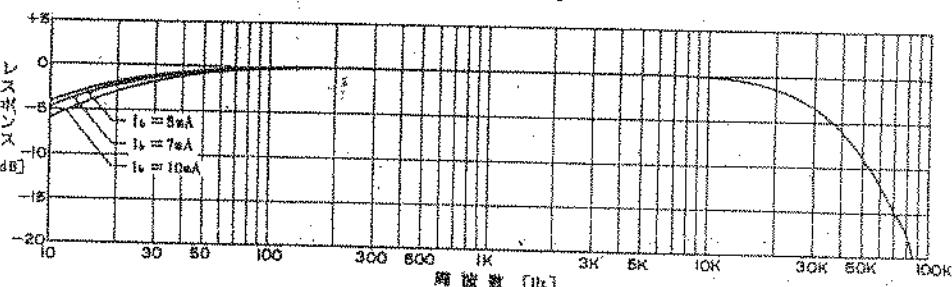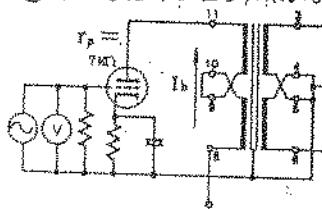

③図 2次シングル

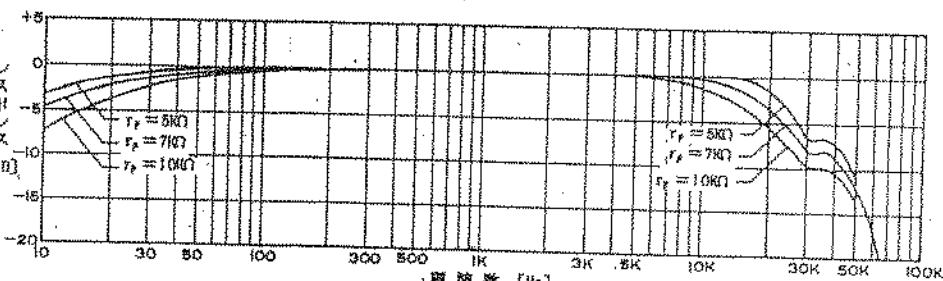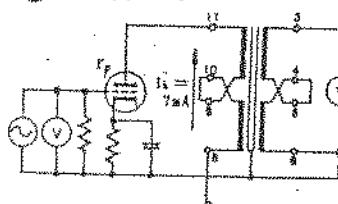

Frequency Response

P. Max. DC

Turns Ratio P.S

P. Impedance

P. Inductance

Output Voltage

(6.1 GHz)

Max. S. Voltage

Coil DC Impedance

Application

BC 100V

P. 5100, S. 41.6mA

6463A (P. in series)

1.1242

7KΩ (Adaption r.p. 5~10KΩ)

70H/7mA (80H/5mA, 50H/1.0mA)

900V (40Hz, r.p. 7KΩ, I.b. 7mA)

25Hz~20MHz (-2dB, INPUT 4V, r.p. 7KΩ, I.b. 7mA)

① P. Push Pull



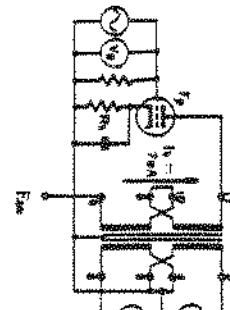
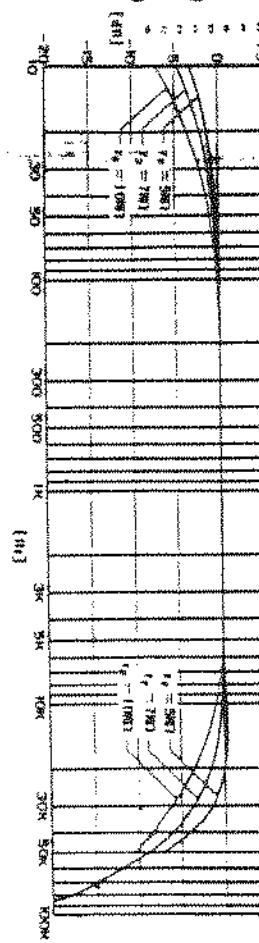




Fig.

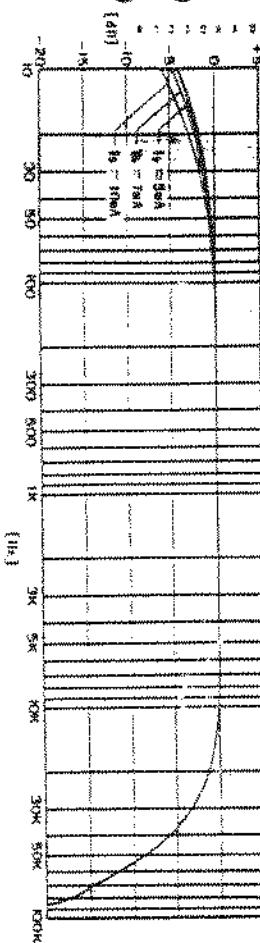

② P. Push Pull

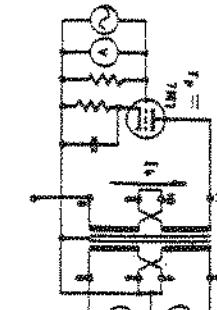

③ P. Single

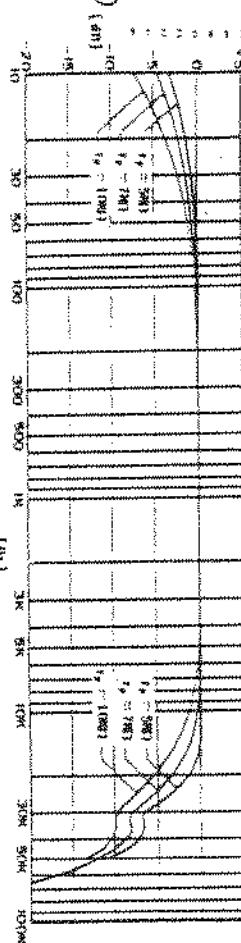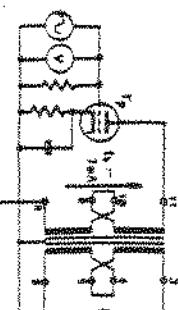動作図 (回路図 ① 及び k.5
入力端子 A)

◆ 6463A (1/2) Eac = 250V, I.b. = 6.3mA

Rb = 1.5KΩ

(30Hz ~ 250Hz (-2dB))

◆ 6530Z (1/2) Eac = 250V, I.b. = 8.5mA

Rb = 800Ω

17Hz ~ 100Hz (-2dB)

◆ 6375A (1/2) Eac = 250V, I.b. = 10mA



Rb = 1.8KΩ

(30Hz ~ 30kHz (-2dB))

◆ 76 T. 2.4KΩ, I.b. = 5.2mA




Rb = 2.4KΩ (t = 240)

20Hz ~ 150Hz (-2dB)

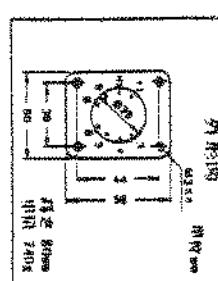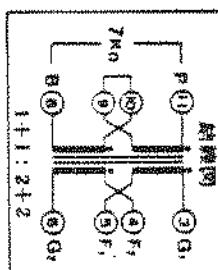外形図
寸法:mm
幅 80mm
奥行 240mm

NC-22

卷之三

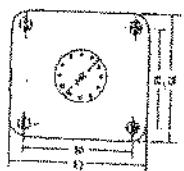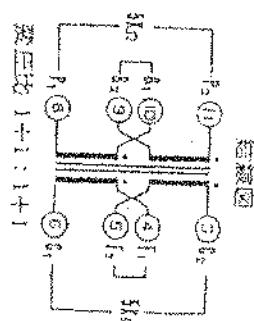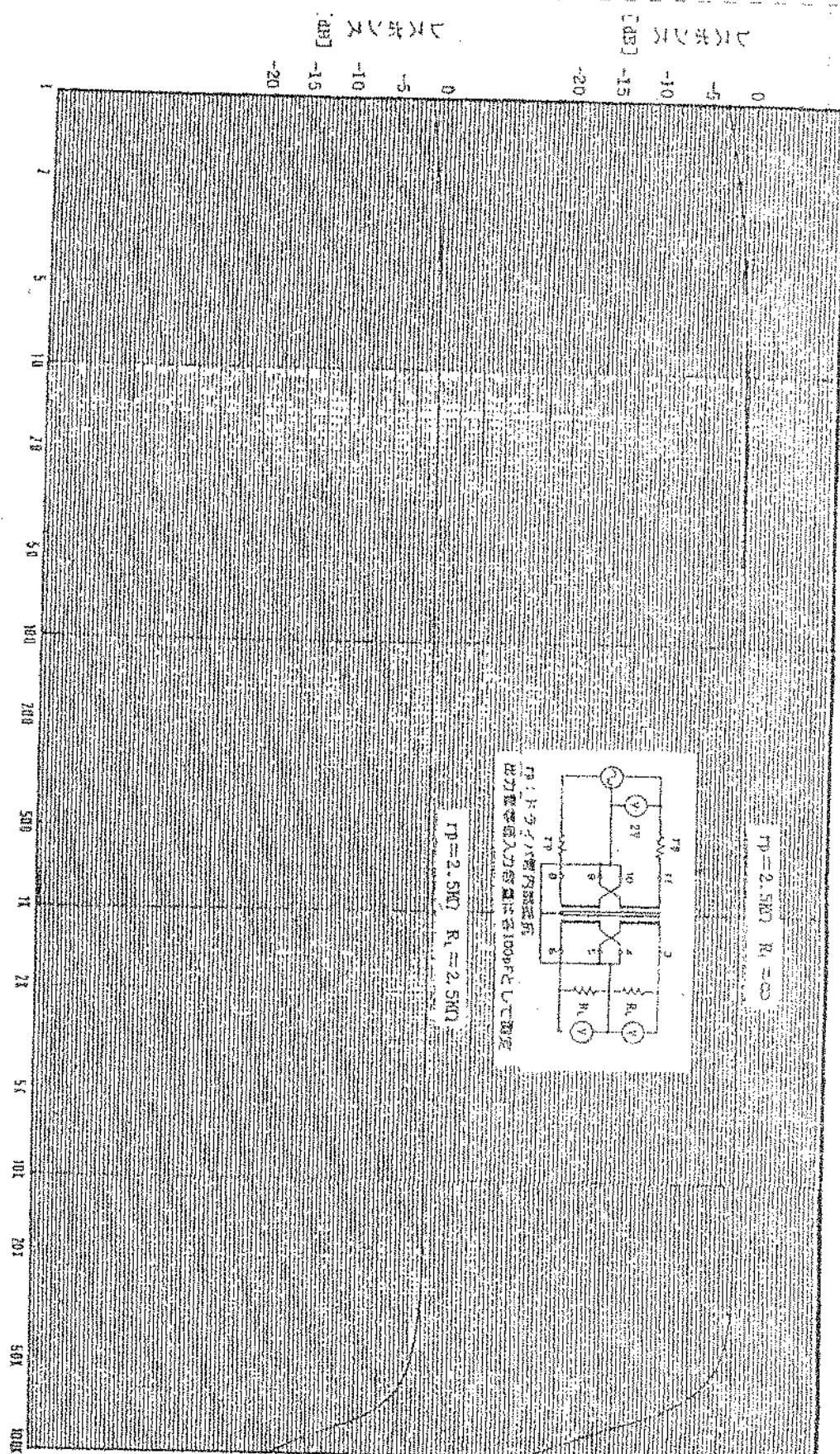

高さ
2.38m
104kg

◆周波数特性 (-1dB)	5Hz-40kHz (2rp=500、V _a =2V)	◆12V許容電流 2.5mA-10mA アンバランス分 3mA
◆衰減比 (1次 : 2次)	1÷1 : 1+1	◆最大出力電圧 (トライバ管) DC1000V
◆1次インピーダンス 50Ω (基準シリード)	50Ω (基準シリード)	◆導通抵抗 (20°C) 全12K400Ω、全22K30Ω
◆最大出力電圧 (③-⑥端) 400V _{rms} (40Hz, 2rp=5K)、歪率0.5%	400V _{rms} (40Hz, 2rp=5K)、歪率0.5%	◆ドライバ電界 696(V)、696(T)
◆1次インダクタンス 50Hz (⑤-⑥端)	300H(5V)、700H(最大)	◆動作温度 -25°C-70°C

卷之三

NC-20

1次に直流電流をながさない
シングル用インダクタ・トランジスタ

リリード・遮蔽シールド管

出力管を強力にドライプするシングル用インダクタ・トランジスタです。

規格

大型のオリエントコアハイビーム・カットコアをダブルで使用。手間ひまかけた精密な巻線技術により1次巻線と2次巻線の変圧比は1:1ですので、きわめて堅に結合しており広帯域な周波数特性になっています。

ドライバー管の1次は1kΩから10kΩに対応しているから、ドライバー管として電力増幅3極管（5極管の3結合を含む）から電圧増幅3極管まで幅の広い選択が可能です。



●出力管のブリッドをプラスまで振らない場合は電圧増幅ですので、ドライバー管が電力増幅3極管（5極管の3結合含む）でもDC20mV以下の方が音のバランスがよくなります。

●インダクタトランジスのダンピングはドライバー管と出力管の2次歪みの打ち消し作用で底辺みとするポイントが重要な点にて計測できますが、スピーカーのインピーダンス特性は一定していない場合が多くドライバー管固有の音がでてきます。ご自身の好みの音質に合わせて決めるのが良い方法です。

●1次と2次の位相は表示通り(P,B,G,F)に接続してください。NC-20の場合、1次と2次のいすれか逆相にしますと周波数特性が悪化します。

[1] 1次に直流電流をながす場合 $r_p = 1\text{ k}\Omega$

ドライバ管
NC-20
パワーパイプ

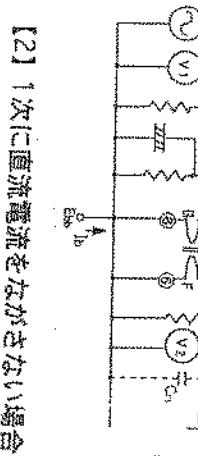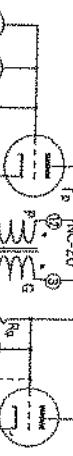

$r_p = 1\text{ k}\Omega$ ドライバ管
NC-20 パワーパイプ

I_1b V_1 V_2 I_b C_m C_n

$I_b = 10\text{ mA}$ $I_b = 20\text{ mA}$ $I_b = 30\text{ mA}$

(dB)-10 5 10 100 1K 10K 100K 1M

周波数(Hz)

$I_b = 10\text{ mA}$ $I_b = 20\text{ mA}$ $I_b = 30\text{ mA}$

(dB)-10 5 10 100 1K 10K 100K 1M

周波数(Hz)

$I_b = 10\text{ mA}$ $I_b = 20\text{ mA}$ $I_b = 30\text{ mA}$

(dB)-10 5 10 100 1K 10K 100K 1M

周波数(Hz)

$I_b = 10\text{ mA}$ $I_b = 20\text{ mA}$ $I_b = 30\text{ mA}$

(dB)-10 5 10 100 1K 10K 100K 1M

周波数(Hz)

$I_b = 10\text{ mA}$ $I_b = 20$

J-14223

